

Logique Combinatoire

Les portes ont un temps de propagation:

- un temps $t_{p_{min}}$, qui correspond au temps où le changement d'état commence
- un temps $t_{p_{max}}$, le temps où le composant est stable, ou on est sûr du résultat.

Diagramme d'état

il décrit les circuits