

I Logique Combinatoire

Les portes ont un temps de propagation:

- un temps tp_{min} , qui correspond au temps où le changement d'état commence
- un temps tp_{max} , le temps où le composant est stable, ou on est sûr du résultat.

I.1 Diagramme d'état

il décrit les circuits